

# EDA 大作业二 投币式手机充电仪

## 实验报告

姓名： 门恺文

班级： 自 83

学号： 2018011501


日期： 2019.12.19

## 一、实验目的

1. 学习自顶向下、分模块的数字系统分析、设计与调试方法。
2. 编写测试文件对设计电路进行仿真验证。
3. 掌握规范使用硬件描述语言描述状态机电路的方法。

## 二、预习任务

1. 总体框图及各模块引脚标注

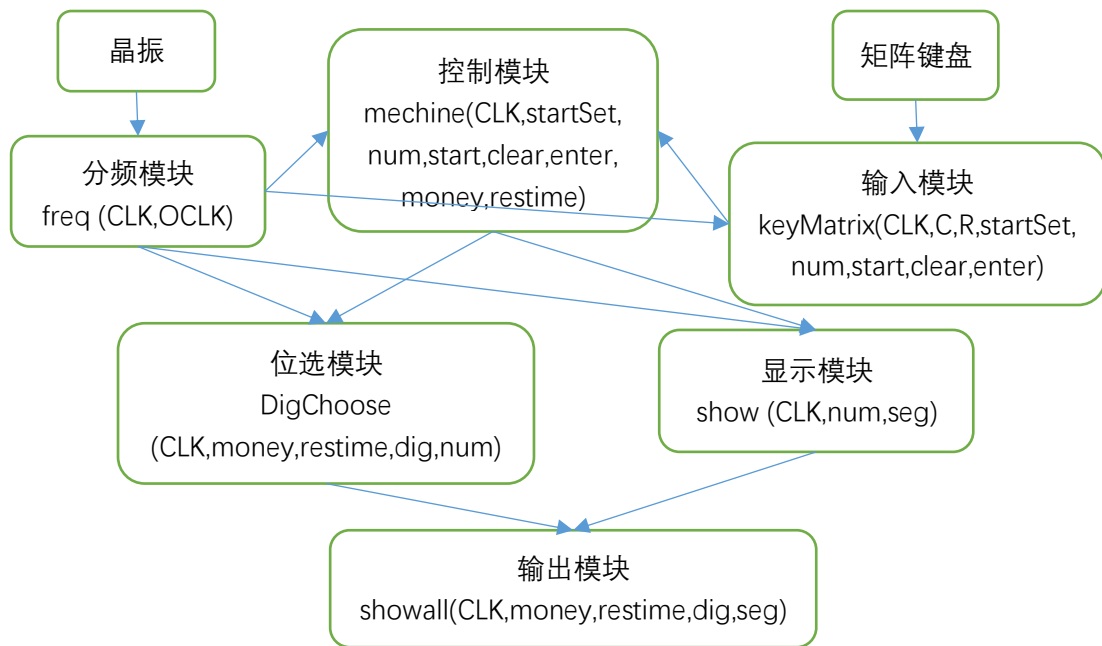

(1) 分频模块 freq: 将晶振的 50MHz 的频率降低到 25kHz, 便于之后的使用。输入为 CLK, 输出为 OCLK。

(2) 输入模块 keyMatrix: 将键盘上的按键转化为对应的编码, 同时通过这些编码转化为具体对应的输入信息。输入为 CLK, C, 输出为 R, startSet, num, start, clear, enter。


(3) 控制模块 machine: 实现电路的具体功能。输入为 CLK, startSet, num, start, clear, enter, 输出为 money, restime。

(4) 显示模块 showall: 包括两个模块, 位选模块 DigChoose 和显示模块 show。位选模块选择数码管进行显示, 显示模块将具体数字显示在相应数码管上。输入为 CLK, money, restime, 输出为 dig, seg。

2. 状态转换图

状态转换图如下。S0 为初始状态, 也是上电后最开始的状态; S1 为按下开始键

后到按下确认键之前的输入状态；S2 为按下确认键后的倒计时状态。

 

### 三、设计思路

本次设计为自顶向下、分模块的数字系统设计，主要划分为四个模块，各模块之间关系及输入输出见预习任务，各模块设计思路如下：

#### 1. 分频模块

为便于后级模块使用同步时钟，将晶振分频至合理值。本次设计将晶振时钟分频为 25kHz，即每接收到 1000 个晶振时钟信号翻转一次。代码实现如下：

```
1  module freq (CLK,OCLK);
2      input CLK;
3      output OCLK;
4      reg OCLK;
5      reg [12:0]cnt;
6
7      initial
8      begin
9          cnt<=0;
10         OCLK <= 0;|
11     end
12
13     always @ (posedge CLK)
14     begin
15         cnt <= cnt + 1;
16         if (cnt == 1000)
17         begin
18             OCLK <= ~OCLK;
19             cnt <= 0;
20         end
21     end
22
23 endmodule
```

#### 2. 输入模块

(1) 输入列信号，在没有按键且列信号为 4' b1111 时遍历行信号。

```

always @ (posedge CLK)
begin
    if (!isPush)
    begin
        if (C==4'b1111)
        begin
            startSet<=0;
            posCnt<=0;
            case (round)
            0: R=4'b0111;
            1: R=4'b1011;
            2: R=4'b1101;
            3: R=4'b1110;
            endcase
            round=round+1;
        end
        else isPush<=1;
    end
end

```

(2) 通过声明 negCnt 和 posCnt 分别对于按键前后时间长短的检查，以及每次确定按键后对于 negCnt 和 posCnt 的清零以便重新计数，实现防抖功能。

```

begin
    if (C==4'b1111)
    begin
        negCnt<=0;
        if(posCnt<4000) posCnt=posCnt+1;
        else isPush<=0;
    end
    else if (negCnt<4000) negCnt=negCnt+1;
    else
    begin
        startSet=1;
        negCnt<=0;
        posCnt<=0; //防抖
    end
end
end

```

(3) 确定按键后，通过确定按键的上升沿信号进行键盘的编码，与防抖相配合，可以解决长按键问题，即使一直按着，在合理扰动范围内，编码不会改变。

```

always @ (posedge startSet) //完全解决长按键问题

```

(4) 通过列 C 与行 R 的状态，将矩阵键盘按下键进行编码得到 key。

```

case (R)
    4'b1110:key=0;
    4'b1101:key=4;
    4'b1011:key=8;
    4'b0111:key=12;
endcase
case (C)
    4'b1110:key=key+1;
    4'b1101:key=key+2;
    4'b1011:key=key+3;
    4'b0111:key=key+4;
endcase

```

(5) 通过得到的编码，转化为对应的数字或者 start, clear, enter 信号，对应关系如下：

```
case (key)
  1:num<=1;
  2:num<=2;
  3:num<=3;
  4:num<=4;
  5:num<=5;
  6:num<=6;
  7:num<=7;
  8:num<=8;
  9:num<=9;
  10:num<=0;
  11:start<=1;
  12:clear<=1;
  13:enter<=1;
  default:
    begin
      num<=20;
      start<=0;
      clear<=0;
      enter<=0;
    end
endcase
```

### 3. 控制模块

(1) 状态转换：初始状态为 S0，按下开始键后进入 S1 状态，其他按键均保留在 S0 状态；进入 S1 状态之后，若 money 和 restime 均为 0，10 秒钟无动作后回到 S0 状态，若 money 和 restime 不为 0，且按下了 enter 键，进入 S2 状态，其他按键均停留在 S1 状态；进入 S2 状态后，倒计时未结束前，一直在 S2 状态，倒计时结束后，进入 S1 状态。

(2) 有效按键：检测到按键后，需要确定按下状态的前一个状态是未按下，该按下信息才有效，且与之前的防抖配合，以解决长按键问题。

```
wire set = ((last_set != startSet) && startSet);
-----
last_set <= startSet;
```

(3) S0 状态：初始状态，除了按下 start 键以外均无效。

```

S0:
begin
    if (set)
    begin
        if (start)
        begin
            state <= S1;
            money <= 0;
            restime <= 0;
            timer <= 1;
        end
        else
            state <= S0;
        end
    else
    begin
        state <= S0;
        money <= 8'hff;
        restime <= 8'hff;
    end
end
end

```

(4) S1 状态: 若按下 clear, 则清零并重设时钟, 开始 10 秒倒计时, 若是从初始状态进入 S1 状态而 money 为 0, 则也重设时钟进行 10 秒钟倒计时。

---

```

if (clear || start)
begin
    if (clear)
    begin
        money <= 0;
        restime <= 0;
        reset = 1;
        timer <= 1;
        pause_count <= 0;
    end
    else
    begin
        if (money == 8'hff && restime == 8'hff)
        begin
            money <= 0;
            restime <= 0;
        end
        if (money == 0)
        begin
            reset = 1;
            timer <= 1;
            pause_count <= 0;
        end
    end
end
end

```

如果输入的 num 为有效值 (即 0-9), 则关闭 10 秒钟倒计时, 并开始进行金额和时间的设置。先将下个金额数阻塞性赋值到 next\_money, 若小于 20, 则同时赋值给 money 和 restime, 否则分别将 20 和 40 赋值给 money 和 restime。

```

else if (num < 10)
begin
    timer <= 0;
    pause_count <= 0;
    next_money = (money * 10 + num) % 100;
    if (next_money > 20)
    begin
        money <= 20;
        restime <= 40;
    end
    else
    begin
        money <= next_money;
        restime <= next_money * 2;
    end
end
end

```

(5) 10 秒钟倒计时设置：如果时钟信号开启且没有重设时钟信号，则进行十秒钟倒计时。pause 设置为正常的十秒钟，即 250000 个时钟信号。经过十秒钟后，回到 S0 状态。

```

if (timer && (!reset))
begin
    if (pause_count < pause)
        pause_count <= pause_count + 1;
    else
    begin
        pause_count <= pause + 1;
        state <= S0;
        timer <= 0;
        pause_count <= 0;
    end
end
end

```

(6) S2 状态：进入充电倒计时，second 设置为实际的 1 秒钟，即 25000 个时钟信号。time\_count 进行 25000 次计数后倒计时一秒。restime 为 1 时，让下一个状态的 money 为 0，这样时间和金额可以同时归零。当 money 为 0 后，状态回到 S1 并开始 10 秒钟倒计时。

```

S2:
begin
    if (restime == 0)
        money <= 0;
    else
    begin
        if (time_count < second)
            time_count <= time_count + 1;
        else
            time_count <= 0;
        if (time_count == second - 1)
        begin
            if (restime != 0)
                restime <= restime - 1;
            if (restime == 1)
                money <= 0;
        end
    end
    if (money == 0)
    begin
        state <= S1;
        timer <= 1;
        pause_count <= 0;
    end
end
end

```

## 4. 输出模块

包括两个模块：数码管位选模块及相应的输出，数码管显示模块。

(1) 数码管位选模块及对应输出：若 money 为设定的无效值，则仅对应 DIG3，且将 num 设为无效值

```
if (money == 8'hff)
begin
    dig <= 4'b0001;
    num <= 4'b1111;
end
```

若 money 为有效值，则轮流显示四个数码管，且每个数码管显示对应要显示的数。由于是同步电路，所以数值为下一状态显示数码管对应的数值。如果没有对应的数码管位选信号，则将 num 设为无效值。

```
case(dig)
    4'b0001:
    begin
        dig <= 4'b0010;
        num <= money % 10;
    end
    4'b0010:
    begin
        dig <= 4'b0100;
        num <= money / 10;
    end
    4'b0100:
    begin
        dig <= 4'b1000;
        num <= restime % 10;
    end
    4'b1000:
    begin
        dig <= 4'b0001;
        num <= restime / 10;
    end
    default
    begin
        dig = 4'b0001;
        num = 4'b1111;
    end
endcase
```

(2) 数码管显示模块：将 num 对应到七段显示译码管的编码，同时对于无效值，应使七段显示译码管全灭。



```

case (num)
  4'd0 :
    seg <= 7'b01111111;
  4'd1 :
    seg <= 7'b00001110;
  4'd2 :
    seg <= 7'b10111011;
  4'd3 :
    seg <= 7'b10011111;
  4'd4 :
    seg <= 7'b11001110;
  4'd5 :
    seg <= 7'b11011101;
  4'd6 :
    seg <= 7'b11111101;
  4'd7 :
    seg <= 7'b00001111;
  4'd8 :
    seg <= 7'b11111111;
  4'd9 :
    seg <= 7'b11101111;
  default :
    seg <= 7'b00000000;
endcase

```

(3) 合并：直接将两模块合并，即得输出模块。


```

module showall(CLK,money,restime,dig,seg);
  input CLK;
  input [7:0] money;
  input [7:0] restime;
  output [3:0] dig;
  output [6:0] seg;
  wire [3:0] num;

  DigChoose dc(CLK,money,restime,dig,num);
  show sh(CLK,num,seg);
endmodule

```


## 四、顶层电路图及各模块功能

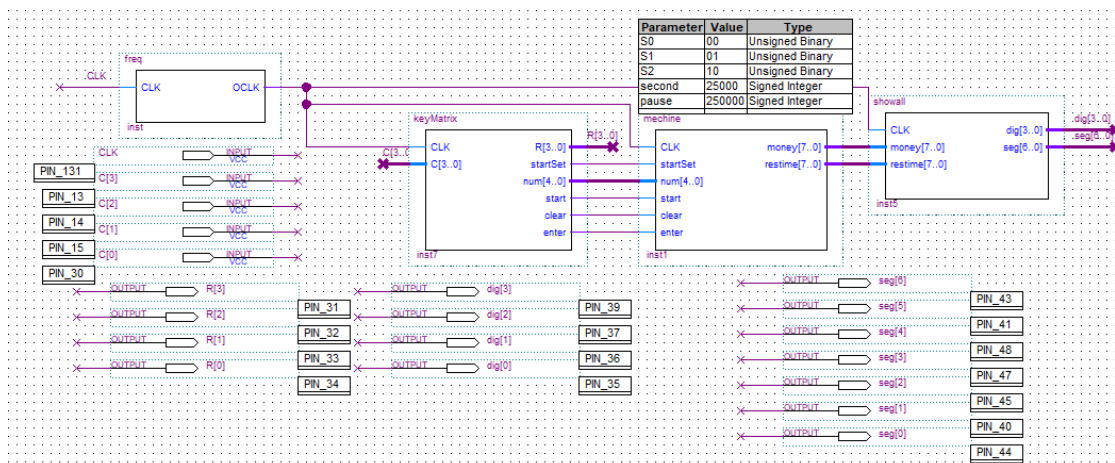

顶层电路图如上图，各模块设计思路中已阐述功能，此处进行简要对应如下：

1. freq: 分频;
2. keyMatrix: 将矩阵键盘的输入转化为数字，开始信号，清零信号，确认信号;
3. mechine: 状态机主逻辑，输出金额、时间信息;
4. showall: 在四位数码管上显示。

## 五、状态转换图及说明

 


状态转换图的说明已在设计思路中阐明，即初始状态为 S0，按下开始键后进入 S1 状态，其他按键均保留在 S0 状态；进入 S1 状态之后，若 money 和 restime 均为 0，10 秒钟无动作后回到 S0 状态，若 money 和 restime 不为 0，且按下了 enter 键，进入 S2 状态，其他按键均停留在 S1 状态；进入 S2 状态后，倒计时未结束前，一直在 S2 状态，倒计时结束后，进入 S1 状态。

## 六、仿真波形图及其说明

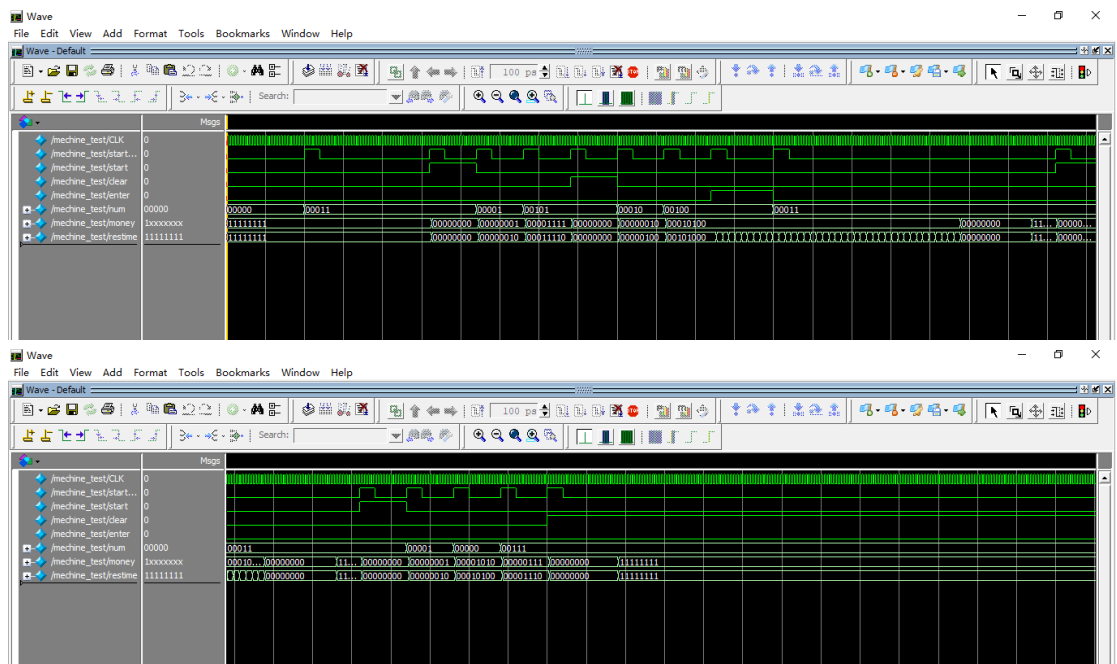
### 1. 状态机电路仿真

仿真波形如下，由于波形图比较长，放了两张图。第一行表示时钟信号，第二行表示有无按键，第三行为开始信号，第四行为清零信号，第五行为确认信号，第六行为读入的数字，第七行为金额，第八行为剩余时间。由仿真波形可看出，处于 S0 状态时按除开始键以外的键无反应，按下开始键后，金额和时间都为 0；之后输入数字显示金额和时间，金额大于 20 时按 20 显示；按下清零时金额与时间清零；再次输入后，按下确认，开始倒计时，且时间与金额同时归零。十秒之后回到初始状态。之后再次按下开始，进行输入并清零后，十秒钟之后也回到初始状态。



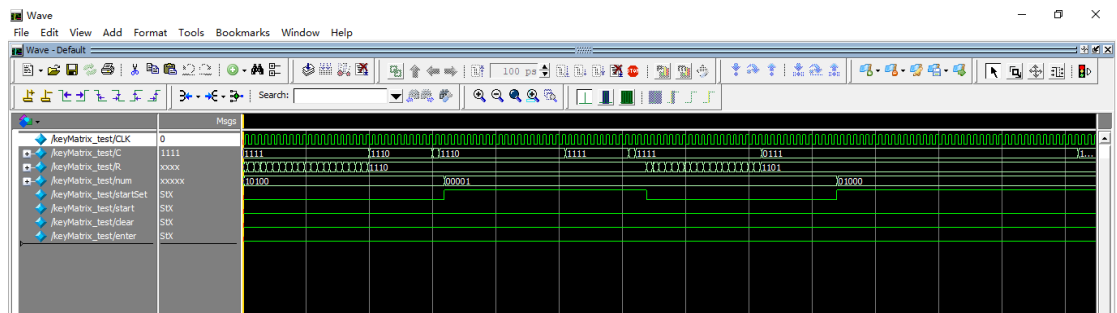
## 2. 矩阵键盘仿真

仿真中表现了矩阵键盘的防抖和防止长按键功能。从仿真可看到，按下和抬起都有抖动，但是不影响数字的设置；之后长按键，数字也没有改变。


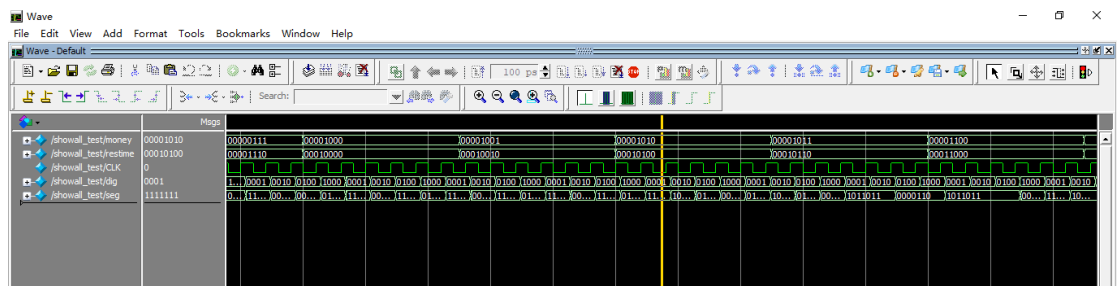
## 3. 数码管显示电路仿真

如下图，在 money 和 restime 变化过程中，随着时钟信号位选信息和显示信息变化如下：



## 七、设计和调试中遇到的问题和解决方法

1. 在刚开始不够明晰非阻塞赋值与阻塞赋值的区别，有时会对同一个变量混用，

导致报错。

解决方法：对同一个变量统一。

2. 误用非阻塞赋值。在同一次时钟信号下，如果使用非阻塞赋值，再次使用赋值后的值时，还是使用前一状态的值。

解决方法：引入另一个变量进行阻塞赋值，再将该值赋给需要的变量。

3. 使用 modelism 仿真时找不到对应文件：编写测试文件时把要测试的文件名写错了。

解决方法：纠正文件名。

4. 仿真时发现在输入有效数字时输出不符合预期。分析发现是输出取值范围太小，导致有时暂时赋值较大而越界，

解决方法：扩大取值范围。

5. 按下 clear 清零后不能倒计时回到初始状态。发现是将时钟信号置 1 后没有重设时钟和倒计时。

解决方法：在按下 clear 之后执行重设倒计时，并在每次接收到时钟信号后将时钟重设，重新判断是否要执行倒计时。